

**Fakulta elektrotechniky
a informatiky**

Ing. Peter Lukács, PhD.


Počítačové inžinierstvo v elektronike

LS 2021/2022

Spôsob popisu a minimalizácia logických funkcií

Neudeľujem súhlas na vyhotovenie audio-vizuálneho záznamu!

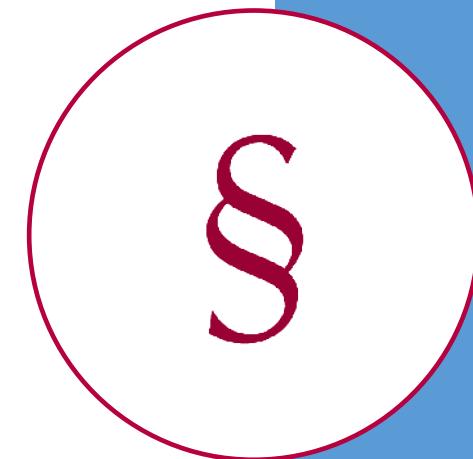- Je zakázané vytvárať akýkoľvek zvukový, vizuálny alebo audio-vizuálny záznam.
- Môžu byť použité právne prostriedky, ak sa ktorákoľvek časť tejto videokonferencie bude šíriť bez súhlasu autora.
 - *Zákon č. 18/2018 Zz - Zákon o ochrane osobných údajov*
 - *Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon*



Pravdivostná tabuľka

Pravdivostná tabuľka je najbežnejší spôsob popisu logickej funkcie. Definuje správanie sa logického obvodu, predstavuje teda model správania sa logického obvodu. Obsahuje výpočet všetkých kombinácií vstupných premenných a im odpovedajúcich výstupov.

Ak má logická funkcia n nezávislých premenných, pravdivostná tabuľka bude mať 2^n riadkov.

Pravdivostná tabuľka

N	c	b	a	Minterm	Maxterm	f_1	f_2
0	0	0	0	$\bar{c}\bar{b}\bar{a}$	$c+b+a$	1	1
1	0	0	1	$\bar{c}\bar{b}a$	$c+b+\bar{a}$	1	0
2	0	1	0	$\bar{c}b\bar{a}$	$c+\bar{b}+a$	0	x
3	0	1	1	$\bar{c}ba$	$c+\bar{b}+\bar{a}$	0	1
4	1	0	0	$c\bar{b}\bar{a}$	$\bar{c}+b+a$	1	x
5	1	0	1	$c\bar{b}a$	$\bar{c}+b+\bar{a}$	0	0
6	1	1	0	$cb\bar{a}$	$\bar{c}+\bar{b}+a$	1	1
7	1	1	1	cba	$\bar{c}+\bar{b}+\bar{a}$	1	0

Tab. 1: Pravdivostná tabuľka určitej funkcie f_1 a neurčitej funkcie f_2

Pravdivostná tabuľka

Pravdivostnú tabuľku je možné vyjadriť **určitou** a **neurčitou** funkciou. Príkladom **neurčitej funkcie** je funkcia f_2 v pravdivostnej tabuľke Tab. 1. Vo dvoch riadkoch je uvedený symbol x , ktorý znamená, že nezáleží na tom, či pri daných kombináciách vstupných premenných bude výstupná logická funkcia 0 alebo 1.

Z pravdivostnej tabuľky získame **logický výraz** pre jednotlivé logické funkcie. Logický výraz f_1 môže byť získaný z pravdivostnej tab. dvomi spôsobmi:

- súčtovou (disjunktívou) formou,
- súčinovou (konjuktívou) formou.

Pravdivostná tabuľka

To, či použijeme súčtovú alebo súčinovú formu, závisí od toho, či pri popise logickej funkcie použijeme riadky, v ktorých je funkcia jednotková alebo riadky, v ktorých je funkcia nulová.

Definícia základných pojmov používaných pri popise a minimalizácii log. funkcií:

- **Základný súčinový člen** je súčin, ktorý obsahuje všetky vstupné premenné. Napr. pri vstupných premenných a, b, c môže mať základný súčinový člen tvar $a \cdot \bar{b} \cdot c$.

Pravdivostná tabuľka

Základný súčinový člen $a \cdot \bar{b} \cdot c = 1$, ked' $a=1, b=0, c=1$.

Základný súčinový člen sa označuje ako **minterm.**

- **Základný súčtový člen** je súčet, ktorý obsahuje všetky vstupné premenné. Pri vstupných premenných a, b, c môže mať základný súčtový člen tvar napr. $\bar{a} + b + \bar{c}$.

Základný súčtový člen $\bar{a} + b + \bar{c} = 1$, ked' $a=1, b=0, c=1$.

Základný súčtový člen označujeme ako **maxterm.**

Pravdivostná tabuľka

- **Úplná súčtová forma (ÚNDF – úplná normálna disjunktívna forma)** logickej funkcie je daná súčtom základných súčinových členov (mintermov), v ktorých logická funkcia nadobúda hodnoty 1.
- **Úplná súčinová forma (ÚNKF – úplná normálna konjunktívna forma)** logickej funkcie je daná súčinom základných súčtových členov (maxtermov), v ktorých logická funkcia nadobúda hodnoty 0.

Pravdivostná tabuľka

Ako to vyplýva z Tab. 1 (Pravdivostnej tabuľky), v stĺpci Minterm sa nachádza vyjadrenie všetkých mintermov funkcie troch premenných a v stĺpci Maxterm je vyjadrenie všetkých maxtermov. Z tab. vyplýva, že **maxtermy sú negácie mintermov.**

Napr.: $\overline{abc} = \overline{a} + \overline{b} + \overline{c}$.

Úplná súčtová a súčinová forma logickej funkcie obsahuje v každom člene všetky premenné a preto nie sú vhodné z hľadiska realizácie základnými logickými členmi.

Zoznam stavových indexov

Zoznam stavových indexov predstavuje zjednodušený zápis pravdivostnej tabuľky. Pod pojmom stavový index rozumieme hodnotu kombinácie binárnych vstupných premenných. Napr. kombináciu štyroch vstupných premenných 0110 môžeme jednoznačne reprezentovať stavovým indexom 6. Logickú funkciu môžeme potom zapísat' ako zoznam stavových indexov vstupných kombinácií, pre ktoré logická funkcia nadobúda hodnoty 1 alebo zoznam indexov, pre ktoré nadobúda hodnoty 0.

Zoznam stavových indexov

V Tab. 1 (Pravdivostná tabuľka) sú stavové indexy uvedené v prvom stĺpci, označené ako N. Logickú funkciu f_1 z tejto tabuľky môžeme vyjadriť v súčtovej forme ako sumu stavových indexov pre jednotkové hodnoty:

$$f_1(c, b, a) = \sum (0, 1, 4, 6, 7).$$

Pre nulové hodnoty logickej funkcie odpovedá jej vyjadrenie v súčinovej forme:

$$f_1(c, b, a) = \prod (2, 3, 5).$$

Pravdivostná tabuľka

N	c	b	a	Minterm	Maxterm	f_1	f_2
0	0	0	0	$\bar{c}\bar{b}\bar{a}$	$c+b+a$	1	1
1	0	0	1	$\bar{c}\bar{b}a$	$c+b+\bar{a}$	1	0
2	0	1	0	$\bar{c}b\bar{a}$	$c+\bar{b}+a$	0	x
3	0	1	1	$\bar{c}ba$	$c+\bar{b}+\bar{a}$	0	1
4	1	0	0	$c\bar{b}\bar{a}$	$\bar{c}+b+a$	1	x
5	1	0	1	$c\bar{b}a$	$\bar{c}+b+\bar{a}$	0	0
6	1	1	0	$cb\bar{a}$	$\bar{c}+\bar{b}+a$	1	1
7	1	1	1	cba	$\bar{c}+\bar{b}+\bar{a}$	1	0

Tab. 1: Pravdivostná tabuľka určitej funkcie f_1 a neurčitej funkcie f_2

Zoznam stavových indexov

V prípade neurčitej výstupnej funkcie doplníme pri výpočte zoznam stavových indexov o tie kombinácie vstupných premenných, pre ktoré daná logická funkcia nie je definovaná.

Napr. pre funkciu f_2 v Tab. 1 má súčtová forma pomocou stavových indexov tvar:

$$f_2(c, b, a) = \sum(0, 3, 6) + \sum_x(2, 4).$$

Logický výraz

Logický výraz predstavuje popis logickej funkcie pomocou Booleovských pravidiel vo forme analytického popisu. Jeho vyjadrenie získame zápisom logickej funkcie pre jednotlivé vstupné kombinácie v súčtovej alebo súčinovej forme.

Každému logickému výrazu odpovedá jednoznačne obvodová štruktúra za predpokladu, že máme k dispozícii všetky realizačné členy odpovedajúce operátorom výrazu. Logický výraz teda môžeme považovať za model štruktúry logického obvodu.

Karnaughova mapa

Ďalšou metódou minimalizácie logickej funkcie pomocou špeciálnych tabuľiek je metóda **Karnaughovej mapy**. Je to uniformná technika, pomocou ktorej dostaneme minimálny výraz logickej funkcie.

Systém Karnaughovej mapy je založený na pravidle Booleovej algebry, že dva členy logického výrazu, ktoré obsahujú tie isté premenné a líšia sa iba v jednej premennej sú redukovateľné, t.j. možno ich zjednodušiť tak, že vynecháme premennú v ktorej sa líšia, čiže:

$$y = \overline{a}\overline{b}\overline{c} + \overline{a}\overline{b}c$$

$$y = \overline{a}b(\overline{c} + c)$$

$$y = \overline{a}b$$

Karnaughova mapa

Dva členy, ktoré sa líšia iba v jednej premennej sa nazývajú susediacimi členmi a v Karnaughovej mape sa nachádzajú vedľa seba.

Karnaughová mapa je zvláštnou formou pravdivostnej tabuľky logickej funkcie. Je to tabuľka vytvorená v poli štvorcov, kde každý štvorec reprezentuje jednu danú kombináciu vstupov. Karnaughová mapa sa napĺňa zapisovaním hodnôt funkcie pre každú z kombinácií.

Karnaughova mapa

Napríklad pre logickú funkciu

$$y = \overline{\overline{a}}\overline{b}\overline{c} + \overline{a}\overline{b}\overline{c} + ab\overline{c}$$

je pravdivostná tabuľka, v ktorej sú na ľavej strane zapísané všetky kombinácie troch vstupných logických premenných **a**, **b**, **c** a na pravej strane pre výstupnú premennú **y** zapísané jednotky iba pre tie kombinácie, ktoré sa nachádzajú na pravej strane logickej funkcie :

Karnaughova mapa

a	b	c	y
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	1
1	0	1	0
0	1	1	1
1	1	1	1

a karnaughová mapa tejto funkcie:


		AB	
		00	01
C	0	0	0
	1	1	0
		11	10
		1	1

Karnaughova mapa

Každé dva susedné štvorce v Karnaughovej mape reprezentujú susedné kombinácie (kombinácie susedných členov), ktoré sa líšia iba v jednej premennej (00 01 11 10). Podobne kombinácia prvého riadku je susednou kombináciou posledného riadku. Tabuľka môže byť chápana ako povrch gule. Rohy tabuľky sú si susedné.

Karnaughova mapa

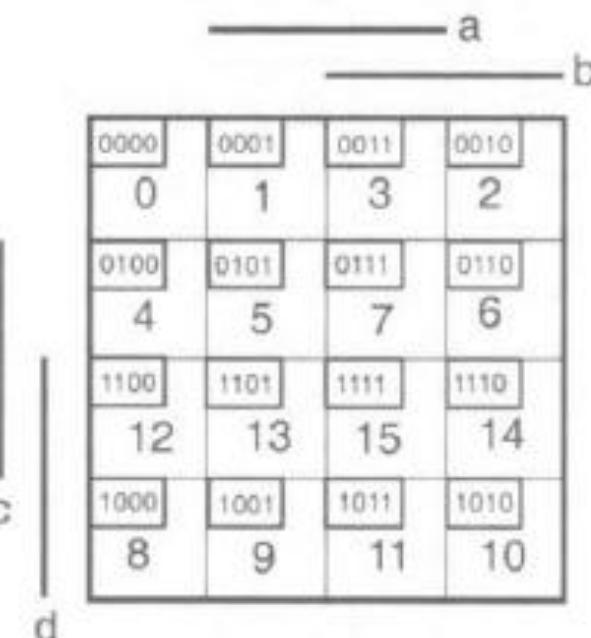Na obrázku je znázornená Karnaughova mapa pre $n=4$. V poliach mapy sú pre znázornenie uvedené aj kombinácie vstupných premenných ako aj stavové indexy logickej funkcie (N).



A	B	0	1
0	0	1	
1	2	3	

(a)

A	BC	00	01	11	10
0	00	0	1	3	2
1	01	4	5	7	6

(b)

A	BCD	00	01	11	10
00	00	0	1	3	2
01	01	4	5	7	6
11	11	12	13	15	14
10	10	8	9	11	10

(c)

Figure 1 Karnaugh Maps for (a) Two Variables (b) Three Variables (c) Four Variables

Minimalizácia logickej funkcie pomocou Karnaughovej mapy

Cieľom minimalizácie je nájsť najjednoduchšie vyjadrenie zadanej logickej funkcie. Táto metóda je vhodná maximálne pre 4 až 5 premenných, ale je rýchla a výsledná funkcia je vždy v minimálnom tvaru.

- MNDF, minimálna normálna disjunktívna forma - logický súčet minimálneho počtu minimálnych súčinov (mintermov)
- MNKF, minimálna normálna konjunktívna forma - logický súčin minimálneho počtu minimálnych súčtov (maxtermov)

Minimalizácia logickej funkcie pomocou Karnaughovej mapy

Aby sme získali minimálnu funkciu pomocou Karnaughovej mapy musíme použiť a rešpektovať nasledovné pravidlá:

1. Skupiny susedných štvorcov, ktoré obsahujú jednotky sú označené v Karnaughovej mape nasledovným spôsobom:

- všetky jednotky zoskupíme do skupín (v prípade MNDF, v prípade MNKF nulky),
- skupina musí obsahovať 2^n štvorcov (1,2,4,8,16...),
- skupina musí mať tvar štvorca alebo obdĺžnika,
- vytvárame čo najväčšie skupiny (slučky),
- jeden štvorec môže byť zahrnutý do niekol'kých skupín,
- krajne stĺpce a krajiné riadky sú si susedné.

Minimalizácia logickej funkcie pomocou Karnaughovej mapy

2. Počet štvorcov v každej skupine je párne číslo okrem prípadu, keď skupina obsahuje jeden štvorec a premenné sa budú nachádzať vo všetkých štvorcoch s rovnakou hodnotou (buď 0 alebo 1) alebo s hodnotou 1 v jednej polovici a 0 v druhej polovici.
3. Každá skupina vytvorí zjednodušený člen, ktorého premenné nie sú predmetom zmeny pri kombinácií štvorcov v skupine.
4. Premenné sú v člene spojené operáciou logického súčinu AND (v prípade MNDF)
5. Medzi členmi reprezentujúcimi skupiny je operácia logického súčtu OR (v prípade MNKF)


Minimalizácia logickej funkcie pomocou Karnaughovej mapy

Príklad: Minimalizujte logickú funkciu štyroch vstupných premenných na základe uvedenej pravdivostnej tabuľky. Nájdite minimálnu **súčtovú (MNDF)** aj **súčinovú (MNKF)** formu.

N	d	c	b	a	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

Minimalizácia logickej funkcie pomocou Karnaughovej mapy

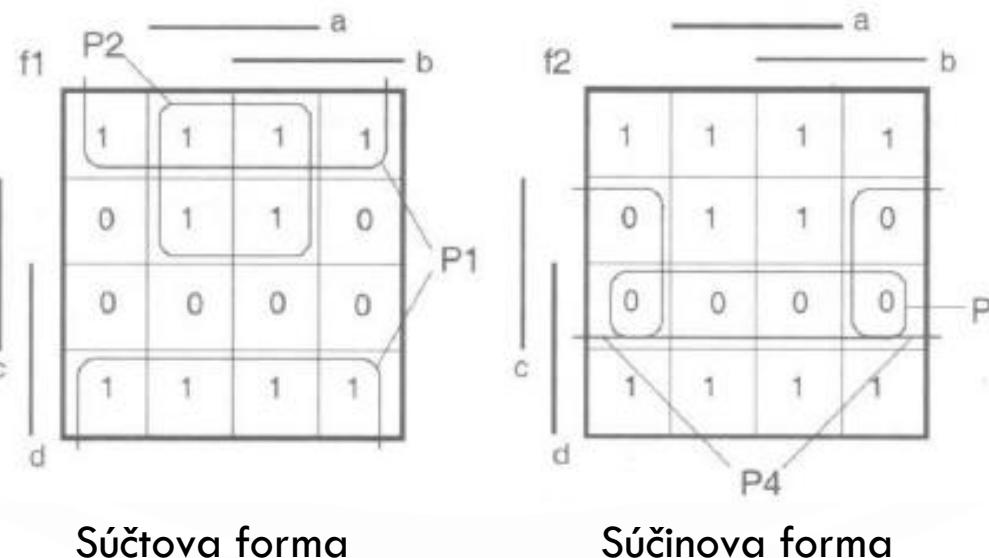Riešenie: Pravdivostná tabuľka zo zadania príkladu bola prepísaná do Karnaughovej mapy. Logická funkcia f v pravdivostnej tabuľke obsahuje 10 jednotkových a 6 nulových stavov. Minimalizáciou jednotkových stavov získame **minimálnu súčtovú formu** logickej funkcie a minimalizáciou nulových stavov **minimálnu súčinovú formu**.



Minimalizácia logickej funkcie pomocou Karnaughovej mapy

Riešenie: Pomocou Karnaughovej mapy vytvoríme minimálnu **súčtovú formu**.

Vytvoríme dve podmapy P_1 a P_2 (vid' obr. na predošлом slajde). P_1 zahŕňa 8 jednotkových stavov a tak P_1 bude:

$$P_1 = \bar{c},$$

P_2 zahŕňa 4 jednotkové stavy, teda bude mať tvar:

$$P_2 = \bar{d}a.$$

Výsledná minimálna súčtová forma teda bude mať tvar:

$$f_1(d, c, b, a) = \bar{c} + \bar{d}a.$$

Minimalizácia logickej funkcie pomocou Karnaughovej mapy

Riešenie: Pomocou Karnaughovej mapy vytvoríme teraz minimálnu **súčinovú** formu. Vytvoríme dve podmapy (tentokrát nulové stavy) P3 a P4 (vid' obr. na predošom slajde). P3 zahŕňa 4 nulové stavy a bude mať tvar:

$$P3 = \bar{d} + \bar{c},$$

P4 vyjadríme ako:

$$P4 = \bar{c} + a.$$

Výsledná **minimálna súčinova forma** teda bude mať tvar:

$$f_2(d, c, b, a) = (d + \bar{c}) \cdot (\bar{c} + a).$$


Minimalizácia neúplne zadanej logickej funkcie pomocou Karnaughovej mapy

Pri minimalizácii neúplne zadaných funkcií postupujeme zhodne ako pri minimalizácii funkcií úplne zadaných s tým, že neurčenej stavy x zahrňame bud' do slučiek s "jednotkami" alebo do slučiek s "nulami" alebo ich nemusíme zahrnúť do žiadnej slučky. Vždy hľadíme na výhodnosť ich polohy pre tú ktorú minimalizáciu. Stručne povedané, ak je výhodné zahrnúť neurčitý stav a získať tak väčšiu slučku (teda menší počet premenných) urobíme tak, inak nie.

Minimalizácia neúplne zadanej logickej funkcie pomocou Karnaughovej mapy

Príklad: Pravdivostná tabuľka a Karnaughova mapa funkcie sú neúplne zadané:

<i>s</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>f</i>
0	0	0	0
1	0	1	x
2	1	0	1
3	1	1	1

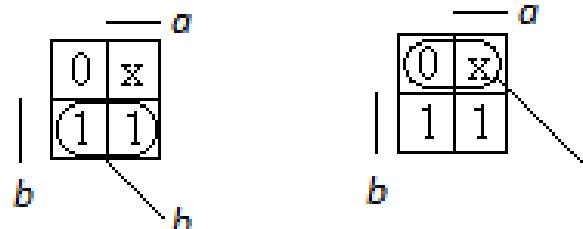

Pre MNDF nie je výhodné neurčený stav zahŕňať, viedlo by to len k vytvoreniu ďalšej slučky a tým ďalších premenných.

Pre MNKF je však slučka s **x** výhodnejšie pretože je popísaná len premennou **b**, oproti popisu samotnej "0", ktoré by viedlo k opisu (**a** + **b**).

Minimalizácia neúplne zadanej logickej funkcie pomocou Karnaughovej mapy

Príklad: Minimalizujte neúplne zadanú funkciu pomocou Karnaughova mapy a zapíšte v tvare MNDF. Funkcia je zadaná stavovým indexom.

$$f(d,c,b,a) = \sum_{x}^{(0,1,6,7,10)} + \sum_{x}^{(8,9)}$$

		a	b
		0	1
c	0	1 0	0 1
	1	x x	0 1
d	0	0 0	0 1

Labels: bcd , $\bar{b}\bar{c}$, $\bar{a}\bar{c}d$

$$MNDF : f = \bar{b} \cdot \bar{c} + bcd + \bar{a} \cdot \bar{c}d$$

Ďakujem za pozornosť!
prestávka [F]₁₆ minút